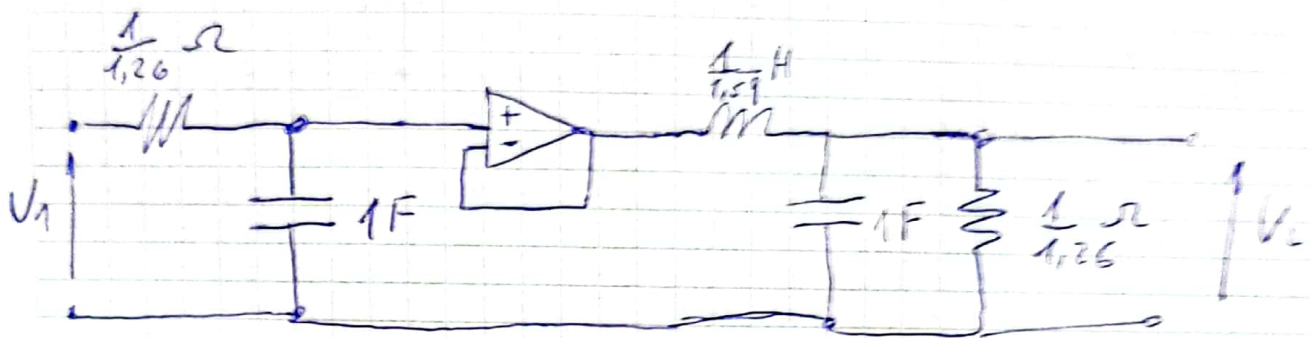


3) Circuito

$$T(s) = \frac{1,26}{s + 1,26} \cdot \frac{\frac{1}{s}}{\frac{1}{s} + 1,26 + \frac{1}{s}} = \frac{1,26}{s + 1,26} \cdot \frac{s}{s^2 + 1,26s + 1}$$



4)  $C = 100 \text{ nF}$

$$C = \bar{C} \frac{1}{\Omega_w \Omega_z} \Rightarrow \Omega_z = \frac{\bar{C}}{\Omega_w C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1500 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 1061$$

$$L = \bar{L} \frac{\Omega_z}{\Omega_w} = \frac{1}{1,59} \cdot \frac{1061}{2\pi \cdot 1500} = 0,0708 \text{ H}$$

$$R = \bar{R} \cdot \Omega_z = 842,06 \Omega$$

