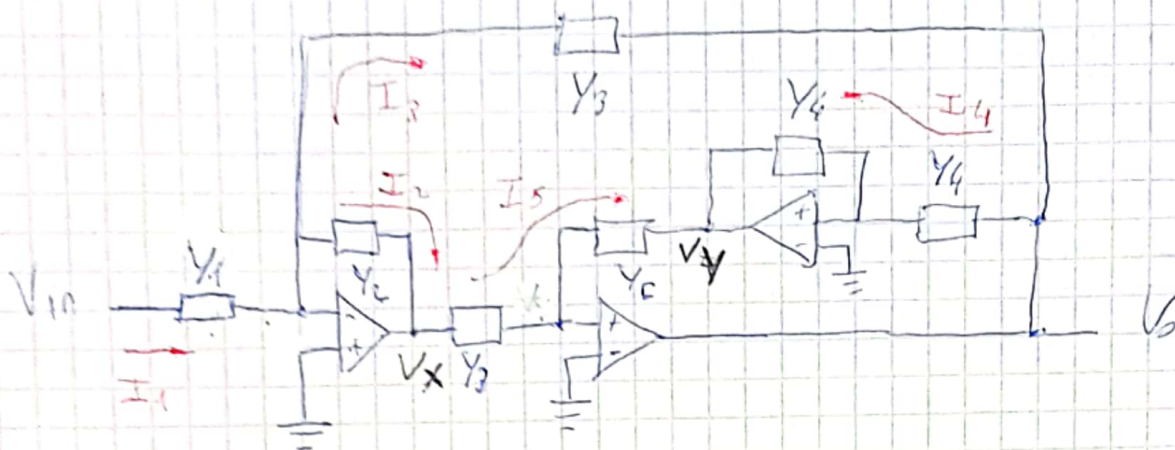


Trabajo semanal 2



$$Y_1 = 1/R_1$$

$$Y_2 = \frac{1}{R_2} + sC$$

$$Y_3 = 1/R_3$$

$$Y_4 = 1/R_4$$

$$Y_c = sC$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$V_{in} \cdot Y_1 = -V_x \cdot Y_2 - V_o \cdot Y_3 \quad (1)$$

$$I_5 = V_x \cdot Y_3 = -V_y \cdot Y_c \Rightarrow V_x = -V_y \frac{Y_c}{Y_3} \quad (2)$$

$$I_4 = V_o \cdot Y_4 = -V_y \cdot Y_4 \Rightarrow V_y = -V_o \quad (3)$$

$$\text{de (3) en (2)} \quad V_x = V_o \frac{Y_c}{Y_3} \quad (4)$$

$$\text{de (4) en (1)}$$

$$V_{in} \cdot Y_1 = -V_o \frac{Y_c \cdot Y_2}{Y_3} - V_o \cdot Y_3 = -V_o \left(\frac{Y_c \cdot Y_2}{Y_3} + Y_3 \right)$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{Y_1}{\frac{Y_c \cdot Y_2}{Y_3} + Y_3} = - \frac{Y_3 \cdot Y_1}{Y_c \cdot Y_2 + Y_3^2}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{\frac{1}{R_1 R_3}}{sC \left(\frac{1}{R_2} + sC \right) + \frac{1}{R_3^2}} = - \frac{\frac{1}{R_1 R_3}}{s^2 C^2 + s \frac{C}{R_2} + \frac{1}{R_3^2}}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{\frac{R_3}{R_1 R_3 R_3 C^2}}{s^2 + s \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}} \Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{R_3}{R_1} \frac{\frac{1}{R_3^2 C^2}}{s^2 + s \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$Q = \frac{R_2 C}{R_3 C} = \frac{R_2}{R_3}$$

$V_o = \dots$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -K \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$K = \frac{R_3}{R_1}$$

(2)

$$\bullet \omega_0 = 1 = \frac{1}{R_3 C} \Rightarrow R_3 = \frac{1}{C}$$

$$\bullet Q = 3 = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_2 = 3 R_3$$

$$|T(0)| = 20 \text{ dB} \Rightarrow 20 \text{ dB} = 20 \log K \Rightarrow K = 10$$

$$\bullet K = 10 = \frac{R_3}{R_1} \Rightarrow R_3 = 10 R_1$$

$$\text{Adoptando: } \begin{aligned} R_3 &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 30 \text{ k}\Omega \\ R_1 &= 1 \text{ k}\Omega \\ C &= 100 \mu\text{F} \end{aligned}$$