

Sensibilidades:

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C}$$

$$S_C^{\omega_0} = \frac{C}{\omega_0} \frac{d\omega_0}{dC} = \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{1}{R_3} (-1) \cdot \frac{1}{C^2}$$

$$S_C^{\omega_0} = - \frac{1}{R_3 C \omega_0} = - \frac{1}{R_3 C \cdot \frac{1}{R_3 C}} = - \boxed{1}$$

$$S_{R_2}^Q = \frac{R_2}{Q} \frac{dQ}{dR_2} = \frac{R_2}{Q} \cdot \frac{1}{R_3} = \frac{R_2}{\frac{R_2}{R_3}} = \boxed{1}$$

$$S_{R_3}^Q = \frac{R_3}{Q} \frac{dQ}{dR_3} = \frac{R_3}{Q} \cdot R_2 (-1) \cdot \frac{1}{R_3^2} = - \frac{R_2}{Q R_3}$$

$$S_{R_3}^Q = - \frac{R_2}{\frac{R_2}{R_3} R_3} = - \boxed{1}$$