

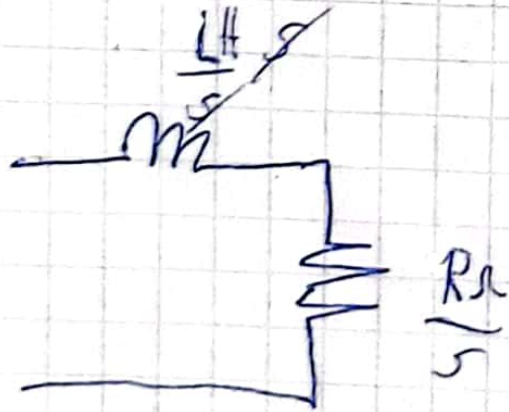


⑤ Transformación de Impedancia

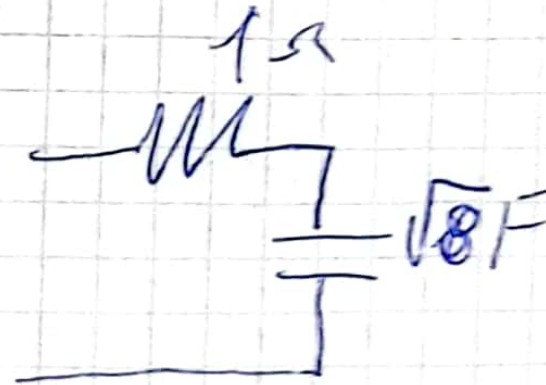


=>

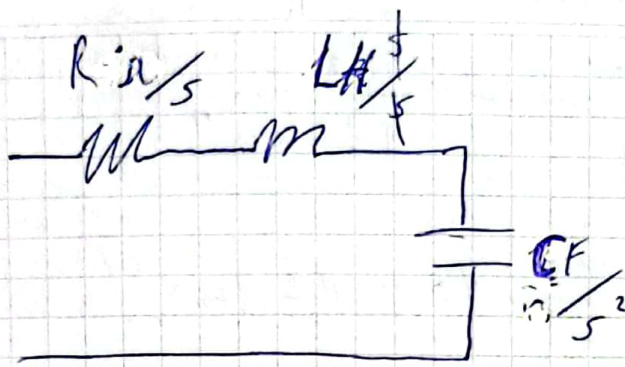



\Rightarrow

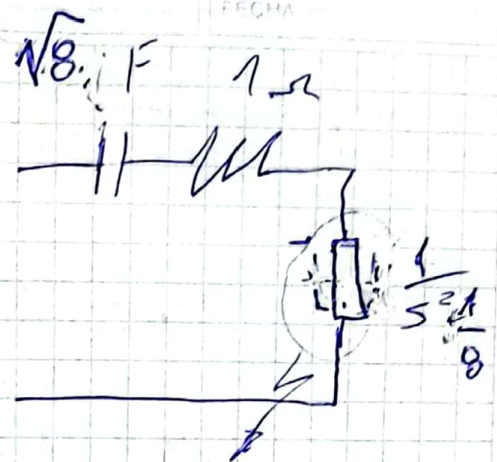

CIRCUITO ACTIVO

Implementación con GIC

$$G(s) = \frac{Y_4 Y_2}{Y_1 Y_3 Y_5} = \frac{1}{\underbrace{Y_1 \frac{Y_3 Y_5}{Y_2 Y_4}}_{\text{Capacitors}} \rightarrow \text{Resistors}}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^2 \frac{C_1 C_3 R_2 R_4}{R_5}} = \frac{1}{8}$$

$$C_1 = C_3 = 10 \mu F$$

$$R_2 = R_4 = 1 M\Omega$$

$$R_5 = 800 \Omega$$

$$\frac{10 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6} \cdot 10^6 \cdot 10^6}{800} = \frac{1}{8}$$

