



$$Y_{Rb} = \frac{\alpha}{R}$$

$$Y_{Rc} = \frac{1-\alpha}{R}$$

$$Y = 1$$

$$Y_c = 5$$

~~$$V_x - V_1 - R_c$$~~

$$V_x (Y_{Rb} + Y_{Rc} + Y_c + Y) - V_1 Y_{Rb} - V_y Y_c = 0 \quad (1)$$

$$V_x (Y + Y_c) - V_y Y_c - V_2 Y = 0 \quad (2)$$

$$V_x (2Y) - V_2 Y = 0 \quad (3)$$

de (3)

$$V_x = \frac{V_2}{2}$$

en (2)

$$\frac{V_2}{2} Y + \frac{V_2}{2} Y_c - V_y Y_c - V_2 Y = 0$$

$$V_y Y_c = \frac{V_2}{2} Y_c - \frac{V_2}{2} Y$$

$$V_y = \frac{V_2}{2} \left( \frac{Y_c - Y}{Y_c} \right) = \frac{V_2}{2} - \frac{V_2}{2} \frac{Y}{Y_c}$$

en (3)

$$\frac{V_2}{2} Y_{Rb} + \frac{V_2}{2} Y_{Rc} + \frac{V_2}{2} Y_c + \frac{V_2}{2} Y - V_1 Y_{Rb} - \frac{V_2}{2} Y + \frac{V_2}{2} \frac{Y^2}{Y_c} = 0$$

$$V_1 Y_{Rb} = \frac{V_2}{2} \left( Y_{Rb} + Y_{Rc} + Y_c + \frac{Y^2}{Y_c} \right)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{2 Y_{Rb}}{Y_{Rb} + Y_{Rc} + Y_c + \frac{Y^2}{Y_c}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{2 Y_{Rb} Y_c}{Y_c^2 + Y_c (Y_{Rb} + Y_{Rc}) + Y^2}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{2 \frac{a}{R} S}{s^2 + s \left( \frac{a}{R} + \frac{1-a}{R} \right) + 1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = 2a \frac{\frac{1-a}{R} S}{s^2 + s \frac{1}{R} + 1}$$

Normalized  $\omega_0 = 1$



## Denormalization

$$\frac{V_2}{V_1} = 2a \frac{\frac{1}{R} \frac{s}{\omega_0}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{\omega_0} \frac{1}{R} + 1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = 2a \frac{\frac{1}{\omega_0} \frac{s}{R}}{s^2 + s \frac{\omega_0}{R} + \omega_0^2}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = 2a \frac{\frac{\omega_0}{R} s}{s^2 + s \frac{\omega_0}{R} + \omega_0^2}$$

## Block 1

$$\omega_0 = 1$$

$$\frac{\omega_0}{R} = 0,125 \Rightarrow R = 8 \Omega$$

$$2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$R_b = 16 \Omega$$

$$R_c = 16 \Omega$$

## Block 2

$$\omega_0 = \sqrt{0,8153} = 0,9 \text{ Fcs}$$

$$\frac{\omega_0}{R} = 0,056 \Rightarrow R = 16,07 \Omega$$

$$1,1 = \sqrt{1,1111} = 1,054 \text{ Fcs}$$

$$a = 1,36 \Omega$$

$$R_c =$$

$$2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} R_B = 32,14 \Omega \\ R_C = 32,14 \Omega \end{cases}$$

Bloque 3

$$W_0 = \sqrt{1,2264} = 1,107 \text{ Fcs}$$

$$\frac{W_0}{R} = 0,069 \Rightarrow R = 16,043 \Omega$$

$$2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} R_B = 32,086 \Omega \\ R_C = 32,086 \Omega \end{cases}$$

Desnormalización en frecuencia

$$\text{Bloque 1: } C = \frac{1}{2\pi \cdot 22 \text{ kHz}} = 7,2343 \mu$$

$$\text{Bloque 2: } C = \frac{1}{2\pi \cdot 19,9 \text{ kHz}} = 7,9933 \mu$$

$$\text{Bloque 3: } C = \frac{1}{2\pi \cdot 24,3 \text{ kHz}} = 6,597 \mu$$